



Aula 8 – Projeto Lógico Sequencial


FSMs

FSMs

- **Finite State Machines:** modelam circuitos lógicos sequenciais e são úteis para projetar sistemas cujas tarefas formam uma sequência bem definida (e.g., controladores digitais)
- Possuem **registradores** para armazenar o **estado atual** e uma **combinação lógica** para funções de **próximo estado** e **saída**

FSMs

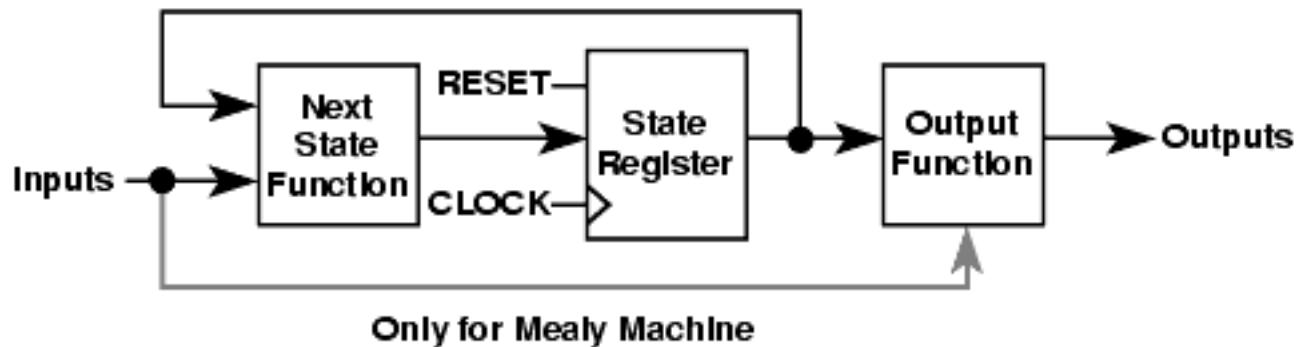- **Moore:** saída depende do estado atual
- **Mealy:** saída depende do estado atual e das entradas




FSMs em VHDL

- FSMs tipicamente incluem:
 - ❑ Pelo menos **dois processos**, sendo que um deles controla o clock
 - ❑ Sentenças ***if-then-else***
 - ❑ Sentenças ***case-when***
 - ❑ **Tipos** que o usuário define para armazenar o estado atual e o próximo estado

FSMs em VHDL

■ Estilo 1:

 
- Apenas o próximo estado é registrado
- Saídas são assíncronas
- Armazenamento do estado separado da lógica de transição e de saída



FSMs em VHDL


■ Estilo 2:

- ❑ As saídas também são registradas
- ❑ Em algumas aplicações, as saídas requerem sincronismo

 

Estilo 1

■ 3 processos

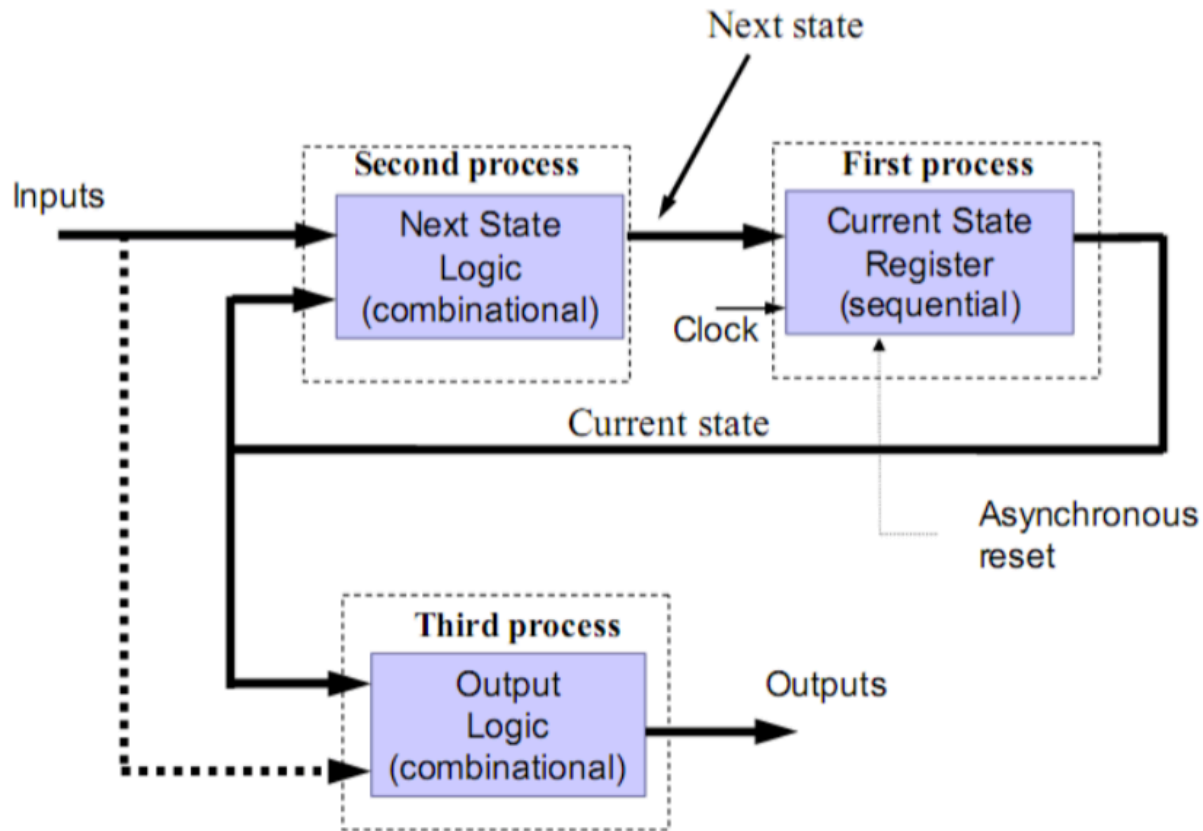

Estilo 1

- **Processo 1:** lógica sequencial do estado atual

```
state_reg: process (clk, reset)
begin
    if rising_edge(clk) then
        if reset='1' then
            current_state <= initial_state;
        else
            current_state <= next_state;
        end if;
    end if
end process state_reg;
```


Estilo 1

■ Processo 2: lógica combinacional do próximo estado

```
next_state_logic: process(current_state,input1,input2,...)
begin
    case current_state is
        when state1 =>
            if condition1 then
                next_state <= state_value;
            elsif condition2 then
                next_state <= state_value;
            ...
            else
                next_state <= state_value;
            end if;
        when state2=>
            ...
    end case;
end process next_state_logic;
```

Estilo 1

- **Processo 3:**
lógica
combinacional
de saída

```
output_logic: process(current_state,input1,input2,...)
begin
    case current_state is
        when state1 =>
            moore_output1 <= value;
            moore_output2 <= value;
            ...
            if condition1 then
                mealy_output1 <= value;
                mealy_output2 <= value;
                ...
            elsif condition2 then
                mealy_output1 <= value;
                ...
            else
                mealy_output1 <= value;
                ...
            end if;
        when state2=>
            ...
    end case;
end process output_logic;
```

Estilo 1

- Com frequência, os processos 2 e 3 podem ser combinados em um único processo

```
fsm_logic: process(current_state, input1, input2,...)
begin
    case current_state is
        when state1 =>
            if condition1 then
                next_state <= state_value;
                mealy_output1 <= value;
                mealy_output2 <= value;
                ...
            elsif condition2 then
                next_state <= state_value;
                mealy_output1 <= value;
                ...
            ...
            else
                next_state <= state_value;
                mealy_output1 <= value;
                ...
            end if;
            moore_output1 <= value;
            ...
        when state2 =>
            ...
    end case;
end process fsm_logic;
```

Estilo 1

■ Usando apenas um processo:

```
architecture Behavioral of MaquinaMoore is
    type os_estados is (e0,e1);
    signal estado: os_estados;
begin

    maquina: process(clock, reset)
    begin
        if reset = '1' then
            estado <= e0;
        elsif rising_edge(clock) then
            case estado is
                when e0 =>
                    if entrada = '1' then
                        estado <= e1;
                    else
                        estado <= e0;
                    end if;
                when e1 =>
                    if entrada = '1' then
                        estado <= e1;
                    else
                        estado <= e0;
                    end if;
            end case;
        end if;
    end process maquina;
    saida <= '0' when estado = e0 else '1';
end Behavioral;
```

Definição dos estados

Definição das transições

Definição da saída

Estilo 2

■ Saídas registradas

```
ARCHITECTURE <arch_name> OF <ent_name> IS
    TYPE states IS (state0, state1, state2, state3, ...);
    SIGNAL pr_state, nx_state: states;
    SIGNAL temp: <data_type>;
BEGIN

PROCESS (reset, clock)
BEGIN
    IF (reset='1') THEN
        pr_state <= state0;
    ELSIF (clock'EVENT AND clock='1') THEN
        output <= temp;
        pr_state <= nx_state;
    END IF;
END PROCESS;
```


Estilo 2

```
PROCESS (pr_state)
BEGIN
    CASE pr_state IS
        WHEN state0 =>
            temp <= <value>;
            IF (condition) THEN nx_state <= state1;
            ...
            END IF;
        WHEN state1 =>
            temp <= <value>;
            IF (condition) THEN nx_state <= state2;
            ...
            END IF;
        WHEN state2 =>
            temp <= <value>;
            IF (condition) THEN nx_state <= state3;
            ...
            END IF;
        ...
    END CASE;
END PROCESS;
```

 Exemplos de FSMs

Detector de sequência

- Implementar uma FSM que detecte (saída $Z = 1$) a sequência "110" na entrada A.



Detector de sequência

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity detector_sequencia_110 is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
          reset : in  STD_LOGIC;
          A : in  STD_LOGIC;
          saida : out  STD_LOGIC);
end detector_sequencia_110;

architecture Behavioral of detector_sequencia_110 is

    type state is (e0,e1,e2,e3);
    signal current_state, next_state : state := e0;

begin
```

Detector de sequência

- **Processo 1:** lógica sequencial do estado atual

```
armazena_estado: process(clk,reset)
begin
    if rising_edge(clk) then
        if reset='1' then
            current_state <= e0;
        else
            current_state <= next_state;
        end if;
    end if;
end process;
```

Detector de sequência

- **Processo 2:**
lógica
combinacional
de próximo
estado e saída

```
transicao_estado: process(current_state,A)
begin
  case current_state is
    when e0 =>
      saida <= '0';
      if A='0' then next_state <= e0;
      else next_state <= e1;
      end if;
    when e1 =>
      saida <= '0';
      if A='0' then next_state <= e0;
      else next_state <= e2;
      end if;
    when e2 =>
      saida <= '0';
      if A='0' then next_state <= e3;
      else next_state <= e2;
      end if;
    when e3 =>
      saida <= '1';
      if A='0' then next_state <= e0;
      else next_state <= e1;
      end if;
  end case;
end process;
```



Controlador de Semáforo

- Especificação:

- 3 modos de operação:

- **Regular**: quatro estados, sendo cada um com um timer independente e programável (descrito no circuito como uma constante)
 - **Teste**: permite sobrescrever o valor dos temporizadores de forma a validar o sistema durante a manutenção (1 segundo por estado)
 - **Standby**: neste modo, o sistema ativa as luzes amarelas em ambas as direções enquanto o sinal de standby estiver ativo

Controlador de Semáforo

  

State	Operation Mode		
	REGULAR	TEST	STANDBY
	Time	Time	Time
RG	timeRG (30s)	timeTEST (1s)	---
RY	timeRY (5s)	timeTEST (1s)	---
GR	timeGR (45s)	timeTEST (1s)	---
YR	timeYR (5s)	timeTEST (1s)	---
YY	---	---	Indefinite

Controlador de Semáforo

```
1  -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY tlc IS
6      PORT ( clk, stby, test: IN STD_LOGIC;
7              r1, r2, y1, y2, g1, g2: OUT STD_LOGIC);
8  END tlc;
9  -----
10 ARCHITECTURE behavior OF tlc IS
11     CONSTANT timeMAX : INTEGER := 2700;
12     CONSTANT timeRG : INTEGER := 1800;
13     CONSTANT timeRY : INTEGER := 300;
14     CONSTANT timeGR : INTEGER := 2700;
15     CONSTANT timeYR : INTEGER := 300;
16     CONSTANT timeTEST : INTEGER := 60;
17     TYPE state IS (RG, RY, GR, YR, YY);
18     SIGNAL pr_state, nx_state: state;
19     SIGNAL time : INTEGER RANGE 0 TO timeMAX;
20 BEGIN
```

Controlador de Semáforo

```
22    PROCESS (clk, stby)
23        VARIABLE count : INTEGER RANGE 0 TO timeMAX;
24    BEGIN
25        IF (stby='1') THEN
26            pr_state <= YY;
27            count := 0;
28        ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
29            count := count + 1;
30            IF (count = time) THEN
31                pr_state <= nx_state;
32                count := 0;
33            END IF;
34        END IF;
35    END PROCESS;
```

Controlador de Semáforo

```
37  PROCESS (pr_state, test)
38  BEGIN
39      CASE pr_state IS
40          WHEN RG =>
41              r1<='1'; r2<='0'; y1<='0'; y2<='0'; g1<='0'; g2<='1';
42              nx_state <= RY;
43              IF (test='0') THEN time <= timeRG;
44              ELSE time <= timeTEST;
45              END IF;
46          WHEN RY =>
47              r1<='1'; r2<='0'; y1<='0'; y2<='1'; g1<='0'; g2<='0';
48              nx_state <= GR;
49              IF (test='0') THEN time <= timeRY;
50              ELSE time <= timeTEST;
51              END IF;
52          WHEN GR =>
53              r1<='0'; r2<='1'; y1<='0'; y2<='0'; g1<='1'; g2<='0';
54              nx_state <= YR;
55              IF (test='0') THEN time <= timeGR;
56              ELSE time <= timeTEST;
57              END IF;
```


Controlador de Semáforo

```
58      WHEN YR =>
59          r1<='0'; r2<='1'; y1<='1'; y2<='0'; g1<='0'; g2<='0';
60          nx_state <= RG;
61          IF (test='0') THEN time <= timeYR;
62          ELSE time <= timeTEST;
63          END IF;
64      WHEN YY =>
65          r1<='0'; r2<='0'; y1<='1'; y2<='1'; g1<='0'; g2<='0';
66          nx_state <= RY;
67      END CASE;
68  END PROCESS;
69 END behavior;
```