




Aula 6 – Projeto Lógico Sequencial


Latches, Flip-Flops, Divisor de *Clock*

Combinacional x Sequencial

 - **Combinacional:** saída depende das combinações das entradas (tabela verdade).
- **Sequencial:** possui estado, ou seja, depende de valores passados das entradas (memória)





Lógica combinacional

 

Lógica sequencial

Circuito Sequencial

  - Além de portas lógicas, emprega latches e flip-flops como elementos de armazenamento



- Comportamento é especificado pela sequência temporal das entradas e de seus estados internos

Código Sequencial

- Em VHDL, o código é executado de forma **concorrente/paralela**
- Entretanto, trechos de códigos em **processos, procedimentos e funções** são executados de forma **sequencial**
- **Variáveis** são válidas apenas dentro de código sequencial. Diferentemente do **sinal**, uma variável não pode ser global



Processos, Sinais e Variáveis

Processos

- Segmentos sequenciais de código VHDL
- Diretivas ***if***, ***loop***, ***case*** e ***wait*** são válidas apenas dentro de processos, procedimentos e funções
- Possuem uma **lista de sensibilidade** (exceto quando ***wait*** é usado)
- São executados quando um dos sinais da lista muda de valor

Processos

■ Sintaxe:

```
[label:] PROCESS (sensitivity list)
  [VARIABLE name type [range] [:= initial_value;]]
BEGIN
  (sequential code)
END PROCESS [label];
```

- **Variáveis:** declaradas antes do ***begin***.
Valor inicial não é sintetizável
- **Sinais:** podem ser declarados em pacotes, entidades ou na arquitetura

Variáveis x Sinais

- Variáveis são locais e sinais são globais
- O valor da variável é atualizado imediatamente
- O valor do sinal, quando usado em processo, só é atualizado no final da execução do mesmo

Variáveis x Sinais

	SIGNAL	VARIABLE
Assignment	<code><=</code>	<code>:=</code>
Utility	Represents circuit interconnects (wires)	Represents local information
Scope	Can be global (seen by entire code)	Local (visible only inside the corresponding PROCESS , FUNCTION , or PROCEDURE)
Behavior	Update is not immediate in sequential code (new value generally only available at the conclusion of the PROCESS , FUNCTION , or PROCEDURE)	Updated immediately (new value can be used in the next line of code)
Usage	In a PACKAGE , ENTITY , or ARCHITECTURE . In an ENTITY , all PORTS are SIGNALS by default	Only in sequential code, that is, in a PROCESS , FUNCTION , or PROCEDURE




Latches e Flip-Flops


Latch D x Flip-Flop D

- Manifestação da saída Q em função da entrada D:
 - **Latch**: transparente quando EN (ou CK) está ativo
 - **Flip-Flop**: D é transferida para Q na borda de subida do clock
- Instante em que D é armazenada:
 - **Latch**: no instante em que EN (ou CK) é desativado
 - **Flip-Flop**: na borda do clock

Latch D x Flip-Flop D

 

(a) The D latch

 

(b) The D flip flop

Em VHDL

- Latches ou flip-flops são inferidos se todas as possibilidades de um *if* não estão explícitas
- **Latch** é inferido quando *if* é usado por **nível lógico**
- **Flip-flop** é inferido quando *if* é usado por **borda de clock**
- Ferramentas de simulação precisam manter a saída prévia (memória) sob certas condições se **else** não é incluído

Latches em VHDL

- **Latch** é inferido quando *if* é usado por **nível lógico** e nem todas as possibilidades são incluídas


```
process (SEL, A)
```

```
begin
```

```
  if (SEL = '1') then Y <= A;
```

```
  end if ;
```


```
end process;
```

 

Para evitar latches, coloque as sentenças ELSE

Latches em VHDL

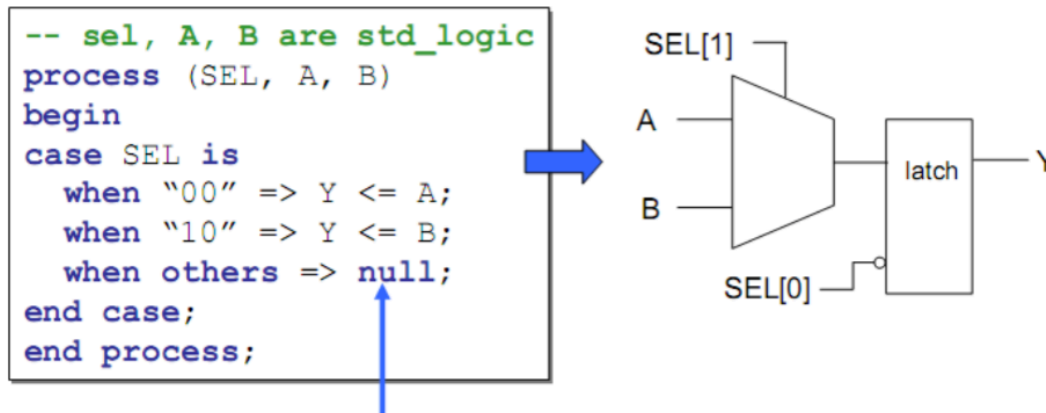- **Latch** pode ser inferido quando as sentenças **case** usam **when others => null** e o tipo de dado é **std_logic** ou **std_logic_vector**




Para evitar latches, defina a saída para as outras condições, por exemplo,
`when others => Y <= '0' ;`

Flip-Flops em VHDL

- Um **flip-flop** é inferido se a condicional *if* detecta borda de clock
- **Dica:** usar processos e a condicional *if* para descrever lógica sequencial
 
```
architecture BEHAVE of DF is
begin
  INFER: process (CLK) begin
    if (CLK'event and CLK = '1') then
      Q <= D;
    end if ;
  end process INFER;
end BEHAVE;
```




Flip-Flops em VHDL

■ Exemplo 1: reset assíncrono

reset
assíncrono

```
architecture FLOP of DFCLR is
begin
  INFER: process (CLK, RST)
  begin
    if (RST = '0') then
      Q <= '0';
    elsif (CLK'event and CLK = '1') then
      Q <= D;
    end if ;
  end process INFER;
end FLOP;
```

 D flip-flop with
asynchronous low
reset and active high
clock edge




Flip-Flops em VHDL

- Exemplo 2: reset síncrono (sempre usar em lógica sequencial!)

```
architecture FLOP of DFSLRHE is
begin
  INFER: process (CLK)
  begin
    if (CLK'event and CLK = '1') then
      if (SRST = '0') then
        Q <= '0';
      elsif (EN = '1') then
        Q <= D;
      end if ;
    end if ;
  end process INFER;
end FLOP;
```

reset síncrono

 D flip-flop with
synchronous low reset,
active high enable and
rising edge clock




Flip-Flops em VHDL

■ Exemplo 3: registrador de 4 bits

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity DF_4 is
port (D: in std_logic_vector(3 downto 0);
      CLK: in std_logic;
      Q: out std_logic_vector(3 downto 0));
end DF_4 ;
architecture FLOP of DF_4 is
begin
  INFER: process ← Where's the sensitivity list?
  begin
    wait until (CLK'event and CLK = '1');
    Q <= D;
  end process INFER;
end FLOP;
```

4-bit register
using WAIT
statement

 

Recapitulando:

- Flip-flop ativo em borda de subida ou descida?
- Enable síncrono ou assíncrono? Ativo em nível alto ou baixo?

```
architecture FLOP of EN_FLOP is
begin
  INFER:process (CLK) begin
    if (CLK'event and CLK = '0') then
      if (EN = '0') then
        Q <= D;
      end if ;
    end if ;
  end process INFER;
end FLOP;
```

rising_edge(clk)

- *rising_edge(clk)*: borda de subida
- *falling_edge(clk)*: borda de descida

```
8  architecture comportamental of flip-flop is
9  begin
10
11     process(clk)
12     begin
13         if rising_edge(clk) then
14             if reset='1' then
15                 q <= '0';
16             else
17                 q <= d;
18             end if;
19         end if
20     end process;
21
22 end comportamental;
```

rising_edge(clk) x clk'event

- ***rising_edge(clk)*** é mais descritivo, pois considera também outras bordas positivas que são ignoradas por ***clk'event and clk = '1'*** (e.g., transição de '0' para 'H')
- **Dica 1:** usar ***rising_edge(clk)*** ou ***falling_edge(clk)*** ao invés de ***clk'event***
- **Dica 2:** usar sempre a mesma borda (subida ou descida) em todo o circuito



Divisor de *Clock*

Divisor de *Clock*

- **Objetivo:** reduzir a frequência de entrada
- Basta utilizar um fator de escala, que é a relação entre as frequências de entrada e a desejada na saída

$$Scale = \frac{f_{in}}{f_{out}}$$


- **Exemplo:** assumindo $f_{in} = 50$ MHz, para obter $f_{out} = 200$ Hz, o fator de escala é 250.000

Divisor de *Clock*

- Considerando-se o *duty cycle* de 50%, o sinal de saída deve ficar ativo e inativo durante o mesmo período (**$250.000/2 = 125.000$**)
- Cria-se um contador (**counter**), incrementado a cada borda de subida do clock, para contar de **0** a **124.99**, quando muda-se o nível do valor de saída (**temp <= not temp**) e reinicia-se a contagem (**counter <= 0**);

Divisor de Clock

 - Como a contagem começa em 0, quando a mesma atingir $(250.000/2)-1 = 124.999$, muda-se o nível do valor de saída (**temp** \leq **not temp**) e reinicia-se a contagem (**counter** \leq 0);



Divisor de Clock

```
architecture Behavioral of clock_divider_example is
    signal counter: integer:=0;
    signal temp: std_logic:='1';
begin
    process(clk_in,reset)
    begin
        if reset = '1' then
            counter <= 0;
            temp <= '1';
        elsif rising_edge(clk_in) then
            if (counter = 124999) then
                temp <= not temp;
                counter <= 0;
            else
                counter <= counter + 1;
            end if;
        end if;
    end process;
    clk_out <= temp;
end Behavioral;
```