
Estrutura do VHDL

- **Entity**: declaração de portas de entrada e saída
 - **Architecture**: comportamento interno ou estrutura do módulo
 - A arquitetura de uma entidade pode instanciar outras entidades
-

Entidade

Nome da entidade: definido pelo usuário

Nome do sinal

```
entity entity-name is
  port (signal-names : mode signal-type;
        signal-names : mode signal-type;
        ...
        signal-names : mode signal-type);
end entity-name;
```

Tipo do sinal

Direção do sinal: in, out, buffer, inout

x | y | z = x->y

0 0	1	
0 1	1	
1 0	0	
1 1	1	

```
-- Definicao da porta implica --
entity implica is
  Port ( x : in  STD_LOGIC; -- definicao da estrutura
        y : in  STD_LOGIC; -- de entradas e saidas
        z : out  STD_LOGIC);
end implica;
```

Arquitetura

Nome da arquitetura: relacionado ao nome da entidade

Definição de funções, constantes, procedimentos, sinais e tipos de sinais a serem utilizados

```
architecture architecture-name of entity-name is
    type declarations
    signal declarations
    constant declarations
    function definitions
    procedure definitions
    component declarations
begin
    concurrent-statement
    ...
    concurrent-statement
end architecture-name;
```

Deve ser o mesmo da entidade

Relações entre os sinais de entrada e saída do circuito


```
architecture Behavioral of implica is
begin
    z <= '0' when x='1' and y='0' else
        '1';
end Behavioral;
```

Bibliotecas

- **Library:** bibliotecas (*ieee*, *std*, *work*, etc.)
- **Library Declaration:** nome da biblioteca e a diretiva **use** para indicar quais pacotes (*packages*) serão usados

```
LIBRARY library_name;  
USE library_name.package_name.package_parts;
```

 Comumente, 3 *packages* são usados: ***ieee.std_logic_1164***, ***standard***, ***work***



Pacotes

- **std_logic_1164** especifica 8 ou 9 níveis lógicos. Possui pacotes internos. Ex:
 - **std_logic_arith**: tipos de dados **signed** e **unsigned**, funções de conversão de dados, tais como:
 - *conv_integer(p)*
 - *conv_unsigned(p,b)*
 - *conv_signed(p,b)*
 - *conv_std_logic_vector(p,b)*
 - **std_logic_signed(unsigned)**: funções que permitem a operação com dados **std_logic_vector** do tipo **signed(unsigned)**

Test Bench

Não há declaração de portas ←

Declara o UUT como componente ←

Cria sinais para entradas e saídas ←

Instancia o componente usando
port map ←

Gera as combinações dos bits de
entrada ←

```
ENTITY implica_tb IS
END implica_tb;

ARCHITECTURE behavior OF implica_tb IS

    COMPONENT implica
    PORT(x : IN  std_logic;
         y : IN  std_logic;
         z : OUT std_logic);
    END COMPONENT;

    signal sx, sy, sz : std_logic;

BEGIN
    uut: implica PORT MAP (
        x => sx,
        y => sy,
        z => sz);

    stim_proc: process
    begin
        sx <= '0'; sy <= '0';
        wait for 20 ns;
        sx <= '0'; sy <= '1';
        wait for 20 ns;
        sx <= '1'; sy <= '0';
        wait for 20 ns;
        sx <= '1'; sy <= '1';
        wait;
    end process;
END;
```

Simulação

ISim (P.28xd) - [Default.wcfg]

File Edit View Simulation Window Layout Help

Instances and Process Name

implica_tb
std_logic_1164

Objects

Simulation Objects for implica_tb

Object Name	Value
sx	1
sy	1
sz	1

Waveform

20 ns 40 ns 60 ns 80 ns

80,000 ns

X1: 80,000 ns

Default.wcfg

Console

WARNING: ISim will run in Lite mode. Please refer to the ISim documentation for more information on the differences between the Lite and the Full version.
This is a Lite version of ISim.
Time resolution is 1 ps
Simulator is doing circuit initialization process.
Finished circuit initialization process.
ISim>
run 1.00us
ISim>

Console Compilation Log Breakpoints Find in Files Results Search Results

Sim Time: 2,000,000 ps

Codificação VHDL: Estrutural, *Dataflow*, Comportamental

VHDL Estrutural

- Define a estrutura de interconexão entre os módulos (como um esquemático ou ***netlist***)
 - Declaração e instanciação de componentes
 - ***port map***: associa portas da entidade instanciada aos sinais da arquitetura em uso
-

VHDL Estrutural

- Exemplo: circuito de **detecção de paridade de 3 bits** (saída é 1 se houver um número ímpar de entradas iguais a 1) composto de portas **ou-exclusivo**
- Porta ou-exclusivo de 2 entradas:


```
entity xor2 is
    Port ( x : in  STD_LOGIC;
          y : in  STD_LOGIC;
          z : out  STD_LOGIC);
end xor2;

architecture Behavioral of xor2 is

begin
    z <= (not(x) and y) or (x and not(y));
end Behavioral;
```

VHDL Estrutural

■ Detector de paridade:

 

```
entity paridade is
    Port ( a : in  STD_LOGIC;
          b : in  STD_LOGIC;
          c : in  STD_LOGIC;
          s : out  STD_LOGIC);
end paridade;

architecture arch_paridade of paridade is
    component xor2 is
        port (x,y: in STD_LOGIC;
              z: out STD_LOGIC;
        end component;
    signal d: STD_LOGIC;
begin
    U1: xor2 port map(a,b,d);
    U2: xor2 port map(c,d,s);
end arch_paridade;
```

VHDL Dataflow


- Várias instruções concorrentes descrevendo o circuito em termos de fluxo de dados e operações
- Atribuição de sinais
- Formas condicionais:
 - **when-else**
 - **with-select**

VHDL Dataflow

■ when-else

```
sinal_destino <= expressao_a  WHEN condicao_1 ELSE      -- condicao_1 = verdadeira
                  expressao_b  WHEN condicao_2 ELSE      -- condicao_2 = verdadeira
                  expressao_c;    -- nenhuma condicao verdadeira
```

■ Exemplo: multiplexador de 4 entradas

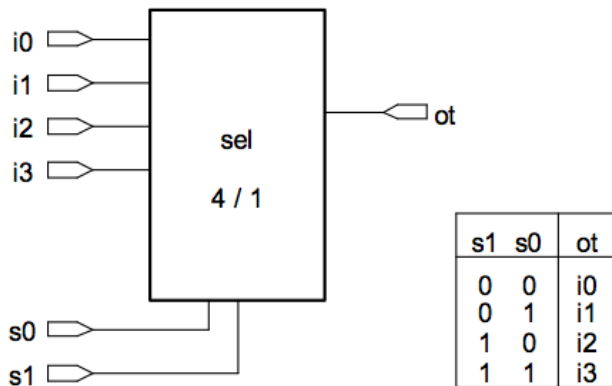


```
architecture arch_mux4 of mux4 is
begin
    ot <= i0 when s1= '0' and s0='0' else
          i1 when s1= '0' and s0='1' else
          i2 when s1= '1' and s0='0' else
          i3;
end arch_mux4;
```

VHDL Dataflow

■ with-select

```
WITH expressao_escolha SELECT                                -- expressao_escolha =
  sinal_destino <= expressao_a WHEN condicao_1,                -- condicao_1
                    expressao_b WHEN condicao_2,              -- condicao_2
                    expressao_c WHEN condicao_3 | condicao_4,   -- condicao_3 ou condicao_4
                    expressao_d WHEN condicao_5 TO condicao_7,  -- condicao_5 ate condicao_7
                    expressao_e WHEN OTHERS;                  -- condicoes restantes
```

■ Exemplo: multiplexador de 4 entradas

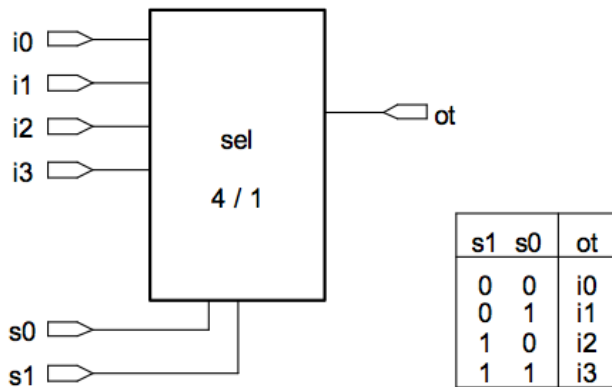

```
architecture arch_mux4 of mux4 is
  signal sel: STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
begin
  sel <= s1 & s0;
  with sel select
    ot <= i0 when "00",
          i1 when "01",
          i2 when "10",
          i3 when "11";
end arch_mux4;
```

VHDL Comportamental

- Baseado em **processos**
- Um processo é um conjunto de instruções sequenciais
- Os processos são executados em paralelo
- Palavra-chave: ***process***
- Lista de sensibilidade:
 - ❑ Define quais sinais disparam o processo
 - ❑ Processo é executado quando um sinal é alterado

VHDL Comportamental

■ if-else

```
IF condicao_1 THEN
    comando_sequencial;
    comando_sequencial;
ELSIF condicao_2 THEN          -- clausula ELSIF opcional
    comando_sequencial;
    comando_sequencial;
ELSIF condicao_3 THEN
    comando_sequencial;
ELSE                          -- clausula ELSE opcional
    comando_sequencial;
END IF;
```


VHDL Comportamental

- **Exemplo:** multiplexador de 4 entradas

```
architecture arch_mux4 of mux4 is
    signal sel: STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
begin
    sel <= s1 & s0;
    mux:process (i0,i1,i2,i3,sel)
    begin
        if sel = "00" then ot <= i0;
        elsif sel = "01" then ot <= i1;
        elsif sel = "10" then ot <= i2;
        else ot <= i3;
    end process;
end arch_mux4;
```

VHDL Comportamental

■ case-when

```
CASE expressao_escolha IS                                -- expressao_escolha =
  WHEN condicao_1                                          => comando_a;                                -- condicao_1
  WHEN condicao_2                                          => comando_b; comando_c;                            -- condicao_2
  WHEN condicao_3 | condicao_4 => comando_d;                -- condicao_3 ou condicao_4
  WHEN condicao_5 TO condicao_9 => comando_d;               -- condicao_5 ate condicao_9
  WHEN OTHERS                                             => comando_e; comando_f;                            -- condicoes restantes
END CASE;
```

■ Exemplo: multiplexador de 4 entradas

```
architecture arch_mux4 of mux4 is
  signal sel: STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
begin
  sel <= s1 & s0;
  mux:process (i0,i1,i2,i3,sel)
  begin
    case sel is
      when "00" => ot <= i0;
      when "01" => ot <= i1;
      when "10" => ot <= i2;
      when others => ot <= i3;
    end case;
  end process mux;
end arch_mux4;
```


Projeto Lógico Combinacional em VHDL

Circuito Combinacional

- Nível lógico da saída depende da combinação dos níveis lógicos presentes nas entradas
- Não possui características de memória, ou seja, não depende de valores passados de entradas ou saídas ou estados
- É constituído por **portas lógicas**
- Pode ser especificado por equações Booleanas

AND2
 
```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity and2 is
5  port(
6      a, b: in std_logic;
7      s   : out std_logic);
8  end and2;
9
10 architecture comportamental of and2 is
11 begin
12     s <= a and b;
13
14 end comportamental;
```




$X = A \cdot B$

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND3
 
```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity and3 is port(
5      a, b, c: in std_logic;
6      s: out std_logic);
7  end and3;
8
9  architecture comportamental of and3 is
10 begin
11     s <= (a and b) and c;
12
13 end comportamental;
```



A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

NOT

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity inv is port(
5      a: in std_logic;
6      s: out std_logic);
7  end inv;
8
9  architecture comportamental of inv is
10 begin
11     s <= not a;
12
13 end comportamental;
```

NAND2

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity nand2 is port(
5      a, b: in std_logic;
6      s: out std_logic);
7  end nand2;
8
9  architecture comportamental of nand2 is
10 begin
11     s <= a nand a;
12
13 end comportamental;
```


XNOR2



```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity xnor2 is port(
5      a, b: in std_logic;
6      s: out std_logic);
7  end xnor2;
8
9  architecture comportamental of xnor2 is
10 begin
11     s <= a xnor b;
12
13 end comportamental;
```

AND2 de 8 bits

```
1 entity porta_and2_vetor is port(  
2     a, b: in std_logic_vector(7 downto 0);  
3     x: out std_logic_vector(7 downto 0));  
4 end porta_and2_vetor;  
5  
6  
7 architecture behavioral of porta_and2_vetor is  
8 begin  
9     x <= a and b;  
10 end behavioral;  
11
```

  Exemplo: 7400

SN74LS00, SN74S00 . . . D OR N PACKAGE
(TOP VIEW)



Serão apresentadas duas soluções:

- 1) Entradas e saídas de um bit *std_logic*;
 - 2) Entradas e saídas como vetor de 4 bits *std_logic_vector* (3 downto 0);
- Finalmente, será realizado o testbench e a simulação do circuito.

7400: Solução 1

```
21 library IEEE;
22 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
23
24 Entity SN7400_bit is
25 Port (
26     a1 : in  STD_LOGIC;
27     b1 : in  STD_LOGIC;
28     y1 : out STD_LOGIC;
29     a2 : in  STD_LOGIC;
30     b2 : in  STD_LOGIC;
31     y2 : out STD_LOGIC;
32     a3 : in  STD_LOGIC;
33     b3 : in  STD_LOGIC;
34     y3 : out STD_LOGIC;
35     a4 : in  STD_LOGIC;
36     b4 : in  STD_LOGIC;
37     y4 : out STD_LOGIC);
38
39 Architecture Behavioral of SN7400_bit is
40
41 begin
42
43     y1 <= a1 nand b1;
44     y2 <= a2 nand b2;
45     y3 <= a3 nand b3;
46     y4 <= a4 nand b4;
47
48 end Behavioral;
```

 


Diagrama RTL Schematic
Obtido após a síntese lógica

7400: Solução 2

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 entity SN7400 is
5     Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
6           b : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
7           y : out  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
8 end SN7400;
9
10 architecture Behavioral of SN7400 is
11
12 begin
13
14     y <= a nand b;
15
16 end Behavioral;
```

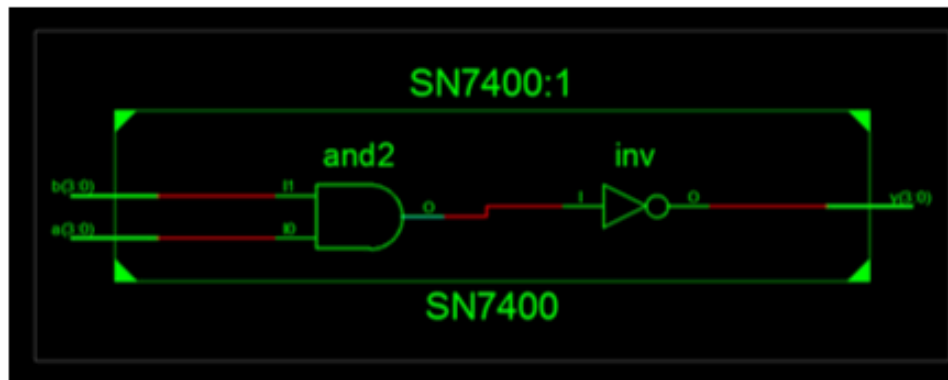


Diagrama RTL Schematic


Observe que a ferramenta de síntese entende as entradas e saídas como vetores.

A ferramenta inferiu uma porta and2 e uma porta not.

7400: Solução 2

```
51 ENTITY tb_sn7400 IS
52   END tb_sn7400;
53
54 ARCHITECTURE behavior OF tb_sn7400 IS
55
56   COMPONENT SN7400 -- declaracao do componente
57   PORT (
58     a : IN  std_logic_vector(3 downto 0);
59     b : IN  std_logic_vector(3 downto 0);
60     y : OUT std_logic_vector(3 downto 0)
61   );
62   END COMPONENT;
63
64   -- declaracao dos sinais de entrada e saida
65   signal a : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
66   signal b : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
67   signal y : std_logic_vector(3 downto 0);
68
69 BEGIN
70   uut: SN7400 PORT MAP ( -- instanciacao do componente
71     a => a,
72     b => b,
73     y => y
74   );
75   -- estímulos de entrada nas portas a e b
76   a <= "0000", "0101" after 20 ns, "1010" after 40 ns, "1111" after 60 ns;
77   b <= "0000", "1111" after 40 ns;
78
79 END;
```

7400: Solução 2

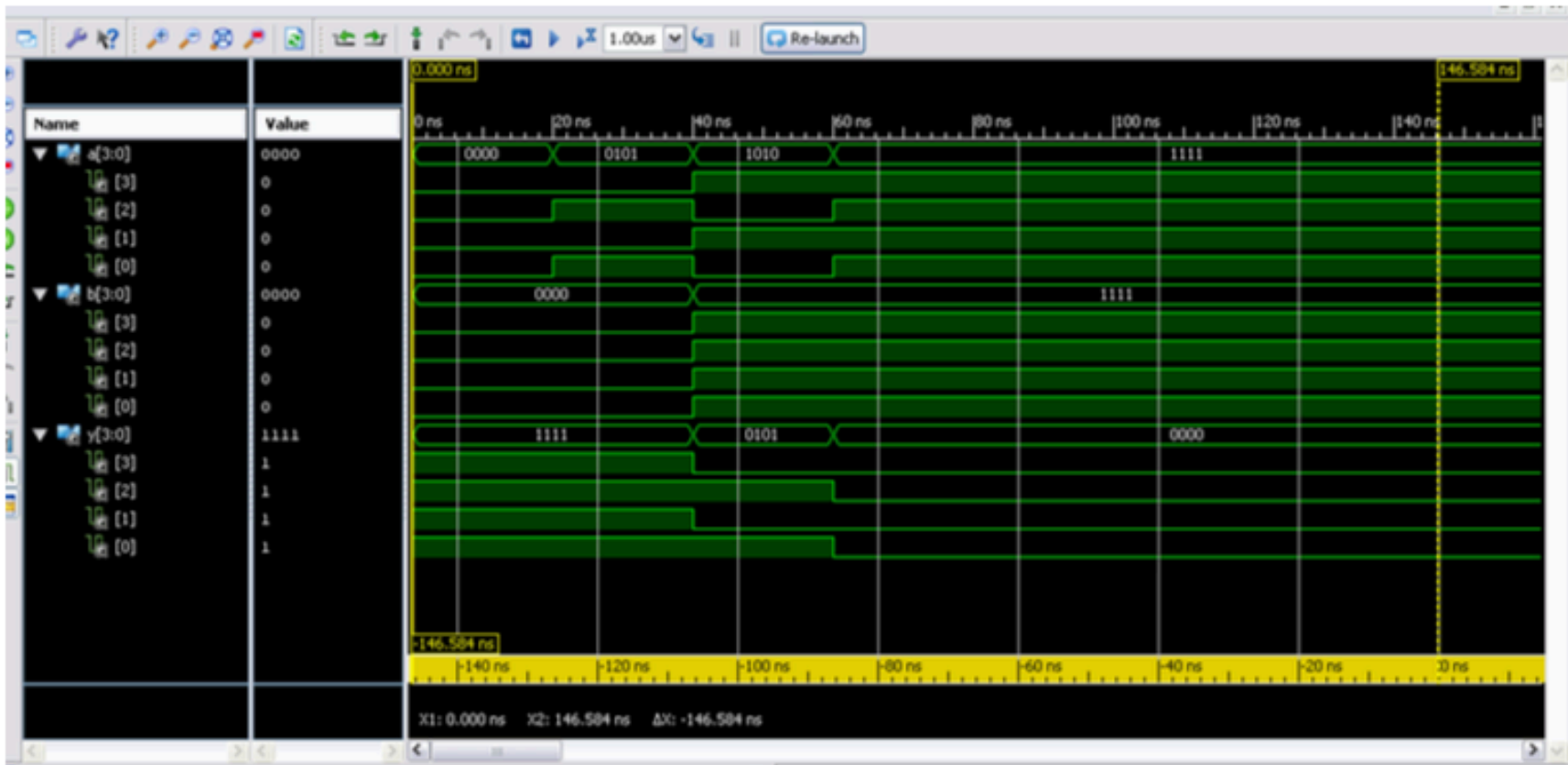

Exemplo: decodificador 7seg (processos)

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  USE work.data_types.all;
4
5  entity mux_7_seg is port(
6      a, b : in std_logic_vector (MAX downto 0);
7      sel  : in std_logic;
8      SEG_A, SEG_B, SEG_C, SEG_D, SEG_E, SEG_F, SEG_G, DP: out std_logic);
9  end mux_7_seg;
10
11  architecture comportamental of mux_7_seg is
12      -----signal definitions-----
13      signal mux_output: std_logic_vector (MAX downto 0);
14      signal RES : std_logic_vector(Segment_Number downto 0);
15      -----
16  BEGIN
17      process (a,b,sel)
18      begin
19          if sel = '0' then
20              mux_output <= a;
21          elsif sel = '1' then
22              mux_output <= b;
23          end if;
24      end process;
25
```

Processo1 implementa um multiplexador.

Exemplo: decodificador 7seg (processos)

```
26 process (mux_output)
27 begin
28     case mux_output is
29         when "0000" => RES <= "11000000";
30         when "0001" => RES <= "11111001";
31         when "0010" => RES <= "10100100";
32         when "0011" => RES <= "10110000";
33         when "0100" => RES <= "10011001";
34         when "0101" => RES <= "10010010";
35         when "0110" => RES <= "10000010";
36         when "0111" => RES <= "11111000";
37         when "1000" => RES <= "10000000";
38         when "1001" => RES <= "10010000";
39         when "1010" => RES <= "10001000";
40         when "1011" => RES <= "10000011";
41         when "1100" => RES <= "11000110";
42         when "1101" => RES <= "10100001";
43         when "1110" => RES <= "10000110";
44         when "1111" => RES <= "10001110";
45         when others => RES <= "11111111";
46     end case;
47 end process;
48
49 SEG_A <= RES(0);
50 SEG_B <= RES(1);
51 SEG_C <= RES(2);
52 SEG_D <= RES(3);
53 SEG_E <= RES(4);
54 SEG_F <= RES(5);
55 SEG_G <= RES(6);
56 DP <= RES(7);
57 END comportamental;
```

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 package data_types is
5     constant Max : integer := 3;
6     constant Segment_Number: integer := 7;
7 end data_types;
```

Processo2 implementa o decodificador em função do sinal intermediário *mux_output* que representa a saída do multiplexador.

O processo1 (multiplexador), o processo2 (decodificador) e as atribuições das portas de saída são executados de forma concorrente (simultânea).

Exemplo: decodificador 7seg (componentes)

```
3  library IEEE;
4  use ieee.std_logic_1164.all;
5  use ieee.std_logic_unsigned.all;
6  USE work.data_types.all;
7
8  Entity COMPONENTES is
9  port
10     data_1, data_2 : in std_logic_vector (MAX downto 0);
11     control       : in std_logic;
12     D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1G, DP1 : out std_logic;
13
14  end COMPONENTES;
15
16  Architecture ESTRUTURA of COMPONENTES is
17  -----signals declaration-----
18  signal mux_output : std_logic_vector(3 downto 0);
19
20  -----Components declaration-----
21
22  component Mux5
23  port (
24     a, b : in std_logic_vector (MAX downto 0);
25     sel  : in std_logic;
26     s: out std_logic_vector (MAX downto 0)
27  );
28  end component;
29
30  component BIN_7SEG
31  port (
32     BIN : in std_logic_vector(3 downto 0);
33     SEG_A, SEG_B, SEG_C, SEG_D, SEG_E, SEG_F, SEG_G, DP : out std_logic
34  );
35  end component;
```

Exemplo: decodificador 7seg (componentes)

```
37 -----Mapping the instances-----
38 begin
39 Mux : Mux5 port map (a => data_1,
40                      b => data_2,
41                      sel => control,
42                      s => mux_output);
43
44 conv1 : BIN_7SEG port map (BIN => mux_output,
45                            SEG_A => D1A,
46                            SEG_B => D1B,
47                            SEG_C => D1C,
48                            SEG_D => D1D,
49                            SEG_E => D1E,
50                            SEG_F => D1F,
51                            DP    => DP1);
52 end ESTRUTURA;
53
```

Componentes instanciam blocos de código VHDL que podem ser implementados com lógica sequencial e/ou combinacional.

A saída de um componentes **pode** ser a entrada de outro componente (veja sinal *mux_output*)

Os componentes são executados de forma concorrente.

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 Package data_types is
5     constant Max : integer := 3;
6     constant Segment_Number: integer := 7;
7 end data_types;
8
9 -----
```

Exemplo: comparador

```
25 entity comparador is
26 port (
27     A : in std_logic_vector(3 downto 0);
28     B : in std_logic_vector(3 downto 0);
29     AlB : out std_logic;
30     AeB : out std_logic;
31     AhB : out std_logic
32 );
33 end comparador;
34
35 architecture behavioral of comparador is
36 begin -- architecture body
37
38     process(A,B)
39     begin
40         if A=B then
41             AlB <= '0';
42             AeB <= '1';
43             AhB <= '0';
44         elsif A<B then
45             AlB <= '1';
46             AeB <= '0';
47             AhB <= '0';
48         else
49             AlB <= '0';
50             AeB <= '0';
51             AhB <= '1';
52         end if;
53     end process;
54
55 end behavioral;
```

Exemplos: somadores

- Implementação em VHDL de um meio somador subtrator usando lógica combinacional (2 vídeos, 17 minutos em total):

<https://www.youtube.com/watch?v=v-CXIrh1S78&list=PLKIWpQ56tY7KeqdSf36lrdsVTm2TGvdFq&index=1>
<https://www.youtube.com/watch?v=L5T2Dx7JOII&list=PLKIWpQ56tY7KeqdSf36lrdsVTm2TGvdFq&index=2>

- Implementação em VHDL de um somador subtrator completo usando lógica combinacional (2 vídeos, 13 minutos em total):

<https://www.youtube.com/watch?v=gbPNWr6yyDo&list=PLKIWpQ56tY7KeqdSf36lrdsVTm2TGvdFq&index=3>
<https://www.youtube.com/watch?v=2UmYzbXPpIM&list=PLKIWpQ56tY7KeqdSf36lrdsVTm2TGvdFq&index=4>